

# Conception de circuits numériques et architecture des ordinateurs

Équipe pédagogique :

Marie Badaroux (TD), Julie Dumas (TD+TP), Florence Maraninchi (TD+TP),  
Olivier Muller (TD+TP), **Frédéric Pétrot** (CM+TD), Pierre Ravenel (TD+TP)  
Eduardo Tomasi Ribeiro (TP), Lionel Rieg (TD+TP),  
Sébastien Viardot (TD+TP Apprentis)



Année universitaire 2024-2025

- C1 Codage des nombres en base 2, logique booléenne, portes logiques, circuits combinatoires
- C2 **Circuits séquentiels**
- C3 Construction de circuits complexes
- C4 Micro-architecture et fonctionnement des mémoires
- C5 Machines à état
- C6 Synthèse de circuits PC/PO
- C7 Optimisation de circuits PC/PO
- C8 Interprétation d'instructions - 1
- C9 Interprétation d'instructions - 2
- C10 Interprétation d'instructions - 3
- C11 Introduction aux caches

## Intérêt

Mémoriser l'information dans des variables est une nécessité des programmes  
Les éléments séquentiels servent à cela.

# Plan détaillé du cours d'aujourd'hui

## 1 Introduction

## 2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

## 3 Circuits séquentiels

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

## 3 Circuits séquentiels

## Utilité des circuits séquentiels

Un circuit combinatoire implémente une fonction

- pour une valeur donnée de ses entrées, il produit *toujours* la même sortie, indépendamment de la séquence d'entrées lui ayant été préalablement appliqué
- $n$  entrées,  $2^n$  cas

Question :

Comment conserver une information binaire dans un circuit si ses entrées changent ?

## Utilité des circuits séquentiels

Un élément séquentiel conserve *un état*, ainsi un circuit séquentiel n'est pas une fonction

- pour une valeur donnée de ses entrées, la sortie dépend non seulement des entrées, mais aussi de la séquence d'entrées qui à été appliquée jusqu'à l'instant présent
- impossible à représenter sous forme de tables de vérité
- $n$  entrées,  $m$  éléments séquentiels,  $2^{n+m}$  cas

Éléments séquentiels contiennent les variables


La séquentialité est importante :

$a \Leftarrow 1$  seq  $b \Leftarrow a$  différent de  $b \Leftarrow a$  seq  $a \Leftarrow 1$
 
## Représentation des séquences

On utilise classiquement :

- des diagrammes de temps ou chronogrammes décrivent graphiquement une séquence particulière du fonctionnement



- des automates à états : cours n° 5 décrivent formellement le fonctionnement « complet »



# Plan

## 1 Introduction


## 2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

## 3 Circuits séquentiels
 
## Bistable fonctionnellement inutile

Élément mémorisant le plus simple :  
inverseurs couplés



Prend sa valeur à la mise sous tension et n'en change pas

Mémorisation  $\Rightarrow$  dépendance de l'entrée d'une porte sur sa sortie<sup>†</sup>



Que se passerait-il s'il y avait 3 inverseurs ?

Tableau


---

<sup>†</sup>. Sauf dans le cas des mémoires dynamiques, mais c'est une autre histoire, c.f. cours n° 4
 
## Verrou Reset/Set

Permet de forcer une valeur et de la conserver

- $r \leftarrow 1$  mise à 0 du verrou (*reset*)
- $s \leftarrow 1$  mise à 1 du verrou (*set*)
- $r$  et  $s$  jamais à 1 simultanément




$r$	$s$	$q$	$\bar{q}$
0	0	$q'$	$q'$
0	1	1	0
1	0	0	1

Changement de valeur de la sortie sur l'état des entrées


## Verrou Reset/Set : comportement temporel

Chronogramme du comportement :

 

## Verrou Reset/Set : implantation

Portes *nor* couplées

 

$\bar{q}$  porte bien mal son nom !

$r$	$s$	$q$	$\bar{q}$
0	0	$q'$	$\bar{q}'$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

## Stocker une information

RS :

- force à 0 ou à 1 une sortie
- utile pour contrôler une sortie
- mais repose sur la connaissance de  $r$  et  $s$

Comment stocker une information ?

Utiliser un verrou de type D

Conserve une information dont la valeur (0 ou 1) est inconnue

## Verrou D (*D latch*)

Échantillonne entrée de donnée sur **niveau** de commande



- $d$  entrée de donnée
- $q$  sortie de donnée
- $c$  entrée de commande (aussi appelée  $e$  pour *enable* ou  $g$  pour *guard*)

1 si active à l'état bas :

$$q = \begin{cases} d & \text{si } c = 0, \\ q' & \text{si } c = 1. \end{cases}$$

2 si active à l'état haut :

  
$$q = \begin{cases} d & \text{si } c = 1, \\ q' & \text{si } c = 0. \end{cases}$$



Changement de valeur de la sortie sur l'état de  $c$
 
## Verrou D : comportement temporel


Chronogramme du comportement pour un *latch* actif à 1 :





## Verrou D : comportement temporel

Précisions très importantes :

 





### Conséquences pratiques

$d$  doit être stable lorsque  $c \leftarrow 0$

$c \leftarrow 0 \Rightarrow q$  prend la valeur que  $d$  possède *avant* le front

chronogrammes montrent  $c$  et  $q$  changent en même temps

## Verrou D : implantations

    

Bascule D (*D flip-flop*)

Échantillonne entrée de donnée sur **évènement** de commande



- $d$  entrée de donnée
- $q$  sortie de donnée
- $ck$  entrée d'horloge (aussi appelée  $clk$ )

1 si active sur front descendant :

$$q = \begin{cases} d & \text{si } ck \text{ subit } 1 \rightarrow 0, \\ q' & \text{sinon.} \end{cases}$$

2 si active sur front montant :

  
$$q = \begin{cases} d & \text{si } ck \text{ subit } 0 \rightarrow 1, \\ q' & \text{sinon.} \end{cases}$$



Changement de valeur de la sortie uniquement sur *un front* de  $ck$

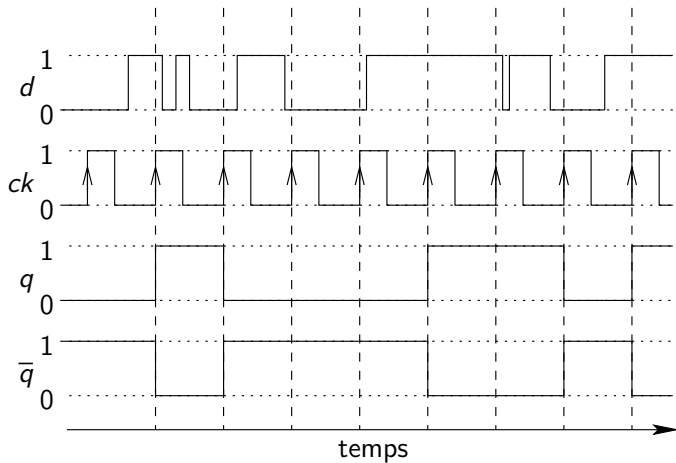
## Bascule D : comportement temporel

Chronogramme du comportement pour une bascule active sur front montant :



## Bascule D : comportement temporel

Précisions très importantes :

 



## Conséquences pratiques

$d$  doit être stable lorsque  $ck$  effectue  $0 \nearrow 1$

$ck$  effectue  $0 \nearrow 1 \Rightarrow q$  prend la valeur que  $d$  possède *avant* le front  
chronogrammes montrent  $ck$  et  $q$  changent en même temps

$t_{p(ck,q)} > t_{hold}$  pour échantillonnage correct




## Bascule D : principes d'implantations

  

Maître-Esclave : attention à  $c_{L1}$  et  $c_{L2}$



   Impulsion : décalage de  $c_{L1}$  par rapport à  $ck_0$   $\nearrow^1$



## Autres entrées

Verrous et bascules D peuvent avoir :

- une entrée de *reset* (ou *clear*)
- une entrée de *set* (ou *preset*)

Sur les bascules D, ces entrées peuvent avoir un effet :

- immédiat : asynchrones
- lié au front sensible suivant : synchrones

Et peuvent être actives à 0 ou à 1

Les bascules D peuvent avoir aussi :

- une entrée d'autorisation d'écriture :  
*WE* pour *write enable* ou *E* pour *enable* ou *L* pour *load*
- cette entrée est toujours lié à l'horloge



# Plan

## 1 Introduction


## 2 Éléments séquentiels

- Verrou D
- Bascule D

## 3 Circuits séquentiels
 
## Principes

Intègrent des éléments mémorisants et des portes logiques !



Période minimale de l'horloge (entre 2  $\nearrow^1_0$ ) :

$$t_{ck_{min}} = t_{p(ck,q)} + t_{logique_{max}} + t_{setup} + t_{skew}$$

avec

$t_{skew}$  : décalage temporel entre les 2 entrées  $ck$

et  $t_{p(ck,q)} + t_{logique_{min}} - t_{skew} > t_{hold}$

Pour info : CPU à 4 GHz  $\Rightarrow t_{ck_{min}} = 250ps$

Combien de cm à la vitesse de la lumière ?