

# Conception de circuits numériques et architecture des ordinateurs

Équipe pédagogique :

Marie Badaroux (TD), Julie Dumas (TD+TP), Florence Maraninchi (TD+TP),  
Olivier Muller (TD+TP), **Frédéric Pétrot** (CM+TD), Pierre Ravenel (TD+TP)  
Eduardo Tomasi Ribeiro (TP), Lionel Rieg (TD+TP),  
Sébastien Viardot (TD+TP Apprentis)



Année universitaire 2024-2025

- C1 Codage des nombres en base 2, logique booléenne, portes logiques, circuits combinatoires
- C2 Circuits séquentiels
- C3 Construction de circuits complexes
- C4 **Micro-architecture et fonctionnement des mémoires**
- C5 Machines à état
- C6 Synthèse de circuits PC/PO
- C7 Optimisation de circuits PC/PO
- C8 Interprétation d'instructions - 1
- C9 Interprétation d'instructions - 2
- C10 Interprétation d'instructions - 3
- C11 Introduction aux caches

# Intérêt I

Les équipements informatiques utilisent différents types de « mémoire » avec différentes caractéristiques

Pourquoi est-ce ainsi ?

Stockage peut-être :


- temporaire ou pérenne
- du code et des données
- en petite ou grande quantité
- plus ou moins rapidement
- à coût faible ou élevé

Dépend de la technologie de fabrication !

*fast/reliable/cheap : pick 2!*

## Intérêt II

### Exemple de système numérique

 

## Plan détaillé du cours d'aujourd'hui

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

# Plan

## 1 Mémoires

- Introduction
- Principe

## 2 Types de mémoire

## 3 Retour sur les principes

## 4 Micro-architecture

## 5 Utilisation d'une mémoire dans un système


## 6 Conclusion

## 7 Pour aller plus loin

- Points mémoires et micro-architectures
 
# Introduction

Mémoires : regroupement massif d'éléments mémorisants



## Signaux d'interface usuels : combinatoire

$A$  adresses, sur  $n_A$  bits pour  $2^{n_A}$  éléments (« cases mémoire »)

$D$  données, sur  $n_D$  bits, généralement 1 ou un multiple de 8

$\overline{CE}$  *Chip Enable*, activation de la mémoire

$\overline{OE}$  *Output Enable*, génère sur  $D$  le contenu de la case d'adresse  $A$


$\overline{WE}$  *Write Enable*, échantillonne dans case d'adresse  $A$  donnée sur  $D$

$D$  accessible en lecture ou en écriture à un instant donné

## Vision « logicielle » de la mémoire)
 
## Concept de base

- Vecteur de  $2^{n_A}$  éléments, chaque élément contenant  $n_D$  bits



- $x := \text{MEMOIRE}[4]$   
met dans  $x$  le contenu de la case d'adresse 4
- $\text{MEMOIRE}[6] := y$   
change le contenu de la case d'adresse 6 avec la valeur de  $y$



# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

## ROM, RAM

Mémoire « morte » : conserve son état même non alimentée

### ROM : *Read Only Memory*

- Mémoire en lecture seulement
- Programmées à la fabrication
- Lecture :  $A = a / \overline{CE} = 0 / \overline{OE} = 0 \Rightarrow D = Mem(a)$

Mémoire « vive » :

### RAM : *Random Access Memory*

- Nommée par opposition aux bandes et autres cartes perforées de la « préhistoire »
- Temps de lecture et d'écriture sensiblement identiques
- Généralement asynchrone, parfois synchrone ( $CLK$ )
- Statique ou dynamique (précision dans la suite du cours)
- Lecture :  $A = a / \overline{CE} = 0 / \overline{OE} = 0 \Rightarrow D = Mem(a)$
- Écriture :  $A = a / \overline{CE} = 0 / \overline{WE} = 0 \Rightarrow Mem(a) = D$

# RAM

## Statique (SRAM) : $\approx 6$ transistors par bit

- Rapide ( $\times 2$ - $\times 10$  plus lent qu'un accès registre)
- Prédicible

## Dynamique (DDR, DRAM) : $\approx 1$ transistor par bit

- Coût imbattable
- Circuiterie complexe et technologie spécifique
- Latence d'accès élevée ( $\times 10$  plus lent que SRAM)
- Durée de rétention de l'information limité  
Standard JEDEC :  $T_r = 64$  ms à  $70^\circ$   
*Rafraîchir* chaque point en une période  $T_r$
- Lecture destructive  
réécrire la valeur lue

## NVRAM : *Non-volatile RAM*

### Flash

- Reprogrammable, par « pages », et par des chemins détournés : interface spéciale, tension élevée, etc
- Dissymétrie des temps de lecture ( $\times 1$ ) et d'écriture ( $\times 10$ - $\times 100$ )
- Lecture par « pages » de typiquement 2048+64 octets (NAND, carte SD, disques SSD) ou par mot (NOR, firmware, ROM de configuration), écriture par page
- Nombre de programmation limité : de 1 (OTP) à 100K
- Durée de rétention de 10 à 20 ans
- Lecture :  $A = a/\overline{CE} = 0/\overline{OE} = 0 \Rightarrow D = Mem(a)$

### Avancées technologiques : MRAM, STT-RAM, PCRAM, ...

#### Nouvelles technologies prometteuses

- Densité élevée (entre SRAM et DRAM)
- Baisse des temps d'accès lecture/écriture
- Accès mot ou ligne
- Consommation maîtrisée
- Temps d'accès encore supérieur à SRAM
- Endurance parfois problématique

À suivre dans les années qui viennent !

## Types de mémoire

### CAM : *Content-Addressable Memory*

- Mémoire statique « associative »  
constituée un point mémoire à 6 transistors et 1 comparateur à 3 transistors
- Usages spécialisés pour la recherche de la présence d'une donnée dans un ensemble  
prend une donnée et produit l'adresse à laquelle elle se trouve
- Peu répandue en volume, mais incontournable (caches processeur, routeurs réseau, ...)

# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

## En pratique

Vision logicielle  $\approx$  Image d'Épinal

Ça se complique, ...

- Taille minimum des accès inférieure à  $n_D$   
accès à 8, 16, 24 ou 32 bits dans une mémoire avec  $n_D = 32$
- Taille maximum des accès supérieure à  $n_D$   
accès 64 bits dans une mémoire avec  $n_D = 32$


On ne peut pas vivre avec un vecteur !

- Questions soulevées :
  - Quels accès sont aisément réalisables en matériel ?
  - Quelles sont les *adresses* des éléments en fonction de leur taille ?

## Organisation matérielle
 
### Organisation physique matricielle

Matrice de  $2^{n_A}$  éléments de taille 8, avec  $\frac{2^{n_A}}{4}$  lignes et 4 colonnes



Lecture ou écriture systématique des 4 colonnes lors d'un accès



## Accès aisément réalisables

Rappel :  $n_D = 32$


*Ceux à l'intérieur d'une ligne*

- Faisables en un seul accès si taille 8, 16, 24 et 32  
8 bits : n'importe où  
autres : ne peuvent franchir une frontière entre deux lignes
- Contrainte supplémentaire : absence de recouvrement de deux mots de taille identique  
16 bits : 2 premières cases ou 2 dernières cases de la ligne  
24 bits : sans intérêt, car ça prend forcément 32 bits !  
32 bits : les 4 cases d'une ligne
- Cas 64 bits : deux accès 32 bits à deux lignes successives

# Adresses
 
## Utilisation d'adresses octet : identifie l'élément minimal à rechercher


- Les contraintes précédentes imposent :  
 Adresse élément de 8 bits multiple de 1  
 Adresse élément de 16 bits multiple de 2 ( $A[0]=0$ )  
 Adresse élément de 32 bits multiple de 4 ( $A[1:0]=00$ )  
 Adresse élément de 64 bits multiple de 8 ( $A[2:0]=000$ )  
 Contraintes dites « d'alignement »



## A quoi sont dues ces contraintes ?

Faire du matériel (conceptuellement relativement) simple !

Exemple de la lecture

 


## Boutisme (endianness)

Ordre des octets dans un mot de (par ex.) 32 bits

 
Question : comment stocker les octets d'un mot de 32 bits en mémoire ?

Réponse : ça dépend !

valeur (en hexa)  $\underbrace{AD15}_{\text{poids fort}} \underbrace{EA5E}_{\text{poids faible}}^a$  à stocker à l'adresse 20



ou bien

 

ou bien ... ?

(1) Petit boutisme (little endian)

adresse du mot = adresse de l'octet de poids faible

(2) Grand boutisme (big endian)

adresse du mot = adresse de l'octet de poids fort

a. *Endianness is AD15EA5E.*

## Boutisme (endianness) I

MSB : *Most Significant Byte*, octet de poids fort

LSB : *Least Significant Byte*, octet de poids faible

Adresses mot de 32 bits toujours alignées sur un multiple de 4

Little endian

MSB[15]	[14]	[13]	LSB[12]
MSB[11]	[10]	[9]	LSB [8]
MSB [7]	[6]	[5]	LSB [4]
MSB [3]	[2]	[1]	LSB [0]

Big endian

LSB[15]	[14]	[13]	MSB[12]
LSB[11]	[10]	[9]	MSB [8]
LSB [7]	[6]	[5]	MSB [4]
LSB [3]	[2]	[1]	MSB [0]

Adresses mot de 16 bits toujours alignées sur un multiple de 2

Little endian

MSB1[15]	LSB1[14]	MSB0[13]	LSB0[12]
MSB1[11]	LSB1[10]	MSB0 [9]	LSB0 [8]
MSB1 [7]	LSB1 [6]	MSB0 [5]	LSB0 [4]
MSB1 [3]	LSB1 [2]	MSB0 [1]	LSB0 [0]

Big endian

LSB1[15]	MSB1[14]	LSB0[13]	MSB0[12]
LSB1[11]	MSB1[10]	LSB0 [9]	MSB0 [8]
LSB1 [7]	MSB1 [6]	LSB0 [5]	MSB0 [4]
LSB1 [3]	MSB1 [2]	LSB0 [1]	MSB0 [0]

## Boutisme (endianness) II

Adresses mot de 64 bits toujours alignées sur un multiple de 8

Little endian

MSB1[15]	[14]	[13]	[12]
[11]	[10]	[9]	LSB1[8]
MSB0 [7]	[6]	[5]	[4]
[3]	[2]	[1]	LSB0[0]

Big endian

LSB1[15]	[14]	[13]	[12]
[11]	[10]	[9]	MSB1[8]
LSB0 [7]	[6]	[5]	[4]
[3]	[2]	[1]	MSB0[0]

Tous les goûts sont dans la nature

- Processeurs Little et/ou Big, dépend du constructeur, du modèle, ...
- Source de problèmes  
processeurs récents configurables en Little ou Big

# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

## Micro-architecture des mémoires

### Attention !

Mémoire  $\neq$  Banc de registres

### Pourquoi ?

Problème de gros sous

- Registre  $\approx$  12 transistors/bit + beaucoup de connexions
- SRAM  $\approx$  6 transistors/bit + partage connexions
- ROM, DRAM, FLASH  $\approx$  1 transistor/bit + partage connexions

### Prix à payer


- Complexité des circuits (c.f. pour aller plus loin)
- Temps d'accès mémoire  $>$  (voire  $\gg$ ) temps d'accès registre
- Granularité d'accès : ensemble de  $n$  mots
- PAS D'ACCÈS SIMULTANÉ EN LECTURE ET EN ÉCRITURE <sup>a</sup>

---


a. C'est clair ?



## Principe de fonctionnement : lecture

 

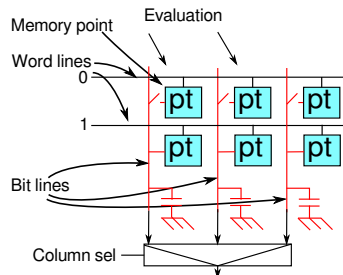- Phase de précharge :  
toutes WL = 0 puis mise à 1 des BL  
(charge de capacités)
- Phase d'évaluation :  
Une WL et une seule = 1,  
si PT à 0, décharge des capacités  
si PT à 1, rien ne se passe




BL évaluées simultanément  
Valeur de la BL est valeur du point  
mémoire WL/BL

Organisations :

2 mots de 3 bits BL

6 mots de 1 bit mux 3 → 1 sur BL


## Principe de fonctionnement : écriture

 


- Phase de positionnement :  
toutes WL = 0 puis mise des BL à leurs valeurs  
BL des « autres » mots d'une WL disconnectées (cas 4×1 ici)
- Phase de mémorisation :  
Une WL et une seule = 1, PT prends la valeur de la BL

Toutes les BL sont positionnées en même temps  
Valeur du point mémoire WL/BL est celle de BL

# Plan mémoire

 

# Micro-architecture des mémoires

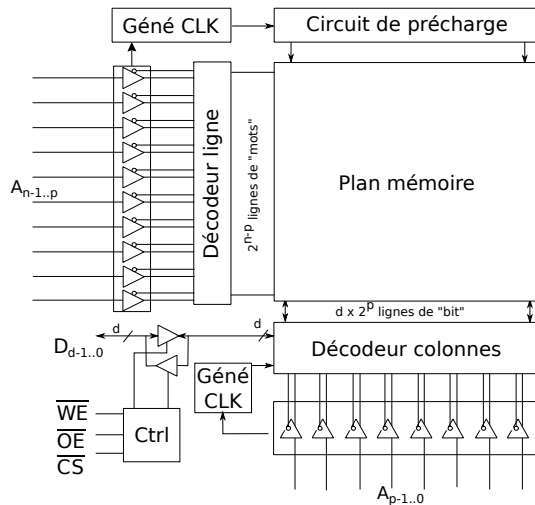


# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

## Protocole d'accès
 
### Spécifications temporelles sous forme de chronogrammes



Respect de délais spécifiques (et précis) entre les différents signaux pour un fonctionnement correct

# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures

## Wrap-up

### Mémoire coté logiciel

- tableau indexé avec des adresses d'**octets**
- **contraintes** sur les index qui dépendent du **type** de la donnée
- placement des octets dans les types parfois utile à connaître

### Mémoire coté matériel

- différentes technologies pour différents usages
- basées sur le même principe :
  - décoder poids fort adresses pour sélectionner une ligne
  - décoder poids faible adresses pour sélectionner un sous ensemble de colonnes
  - lecture **ou** écriture à un instant  $t$
  - protocole spécifique pour l'accès





# Plan

- 1 Mémoires
  - Introduction
  - Principe
- 2 Types de mémoire
- 3 Retour sur les principes
- 4 Micro-architecture
- 5 Utilisation d'une mémoire dans un système
- 6 Conclusion
- 7 Pour aller plus loin
  - Points mémoires et micro-architectures


## Pour aller plus loin

À ne lire que si vous voulez en savoir plus !

# Point mémoire ROM

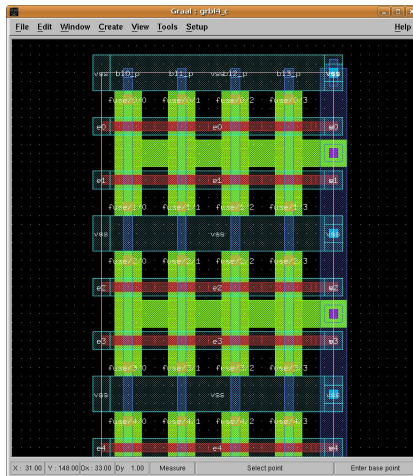 



# Micro-architecture d'une ROM

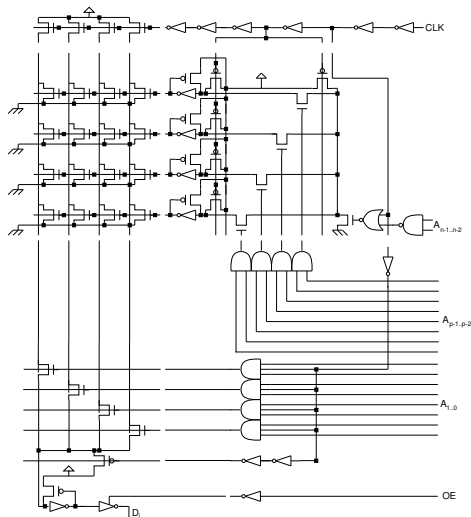


- $W_i$  sélectionne une ligne de mots
- Principe :
  - $CLK = 1$  : Précharge à 1 des lignes de bits
  - $CLK = 0$  : sélection  $W_i$  par les  $A_{3..2}$ , mise à la masse des lignes à travers les TN connectés, sélection d'1 bit parmi 4 par  $A_{1..0}$
  - Note : les mêmes bits de 4 mots successifs sont voisins dans cette architecture
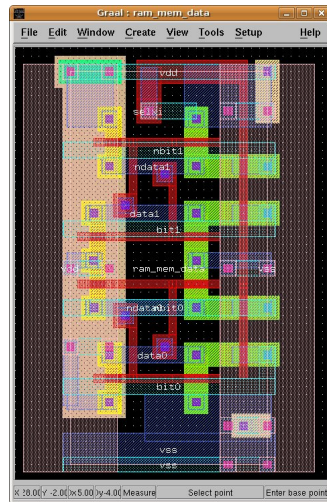 
# Point mémoire SRAM

Point mémoire statique :  
conserve sa valeur si alimenté



# Micro-architecture d'une SRAM

 

- Mux possible en sortie des *sense amplifiers*

- Lecture :




- Précharge à 1 des lignes *bit* et  $\overline{bit}$
- Évaluation par mise à 1 du bon  $W_i$
- Sense accélère le choix dès que  $\Delta(V_{bit}, V_{\overline{bit}}) \approx 10 \text{ mV}$

- Écriture :

- Force  $bit = D_j$  et  $\overline{bit} = \overline{D_j}$
- Mise à 1 du bon  $W_i$
- Conflit électrique  
gros *drivers* sur lignes de bits
   
## Mémoire DRAM

Dynamique : perte de l'information au cours du temps



Capacités non-visibles :  
construites verticalement dans  
le substrat de silicium



## Intègre un comparateur

Compare  $bit_j$  et  $iv_j$


Précharge :  $bit_j = \overline{bit_j} = hz$

Évaluation :  $bit_j$  et  $\overline{bit_j}$  positionnés,  $match_i$  calculé





# Mémoire CAM

 

- *match line* préchargée à 1
- *match line* partagée par l'ensemble des bits d'un mot

$match_i = 0$  si il existe au moins un bit du mot tel que

$\overline{bit_j} = 0$  et  $iv_j = 1$

ou


$bit_j = 0$  et  $\overline{iv_j} = 1$



# Protocole d'accès à une SRAM : temps lecture
 
## Samsung K6R4016V1D, 256Kx16 Bit CMOS Static RAM

**TIMING WAVEFORM OF READ CYCLE(1)** (Address Controlled,  $\overline{CS}=\overline{OE}=V_{IL}$ ,  $\overline{WE}=V_{IH}$ ,  $\overline{UB}$ ,  $\overline{LB}=V_{IL}$ )




**READ CYCLE\***

Parameter	Symbol	K6R4016V1D-08		K6R4016V1D-10		Unit
		Min	Max	Min	Max	
Read Cycle Time	t <sub>RC</sub>	8	-	10	-	ns
Address Access Time	t <sub>AA</sub>	-	8	-	10	ns
Chip Select to Output	t <sub>CO</sub>	-	8	-	10	ns
Output Enable to Valid Output	t <sub>OE</sub>	-	4	-	5	ns
$\overline{UB}$ , $\overline{LB}$ Access Time	t <sub>BA</sub>	-	4	-	5	ns
Chip Enable to Low-Z Output	t <sub>LZ</sub>	3	-	3	-	ns
Output Enable to Low-Z Output	t <sub>OLZ</sub>	0	-	0	-	ns
$\overline{UB}$ , $\overline{LB}$ Enable to Low-Z Output	t <sub>BLZ</sub>	0	-	0	-	ns
Chip Disable to High-Z Output	t <sub>HZ</sub>	0	4	0	5	ns
Output Disable to High-Z Output	t <sub>OHZ</sub>	0	4	0	5	ns
$\overline{UB}$ , $\overline{LB}$ Disable to High-Z Output	t <sub>BHZ</sub>	0	4	0	5	ns
Output Hold from Address Change	t <sub>OH</sub>	3	-	3	-	ns
Chip Selection to Power Up Time	t <sub>PU</sub>	0	-	0	-	ns
Chip Selection to Power Down Time	t <sub>PD</sub>	-	8	-	10	ns

\* The above parameters are also guaranteed at industrial temperature range.


# Protocole d'accès à une SRAM : chronogramme écriture

## Samsung K6R4016V1D, 256Kx16 Bit CMOS Static RAM

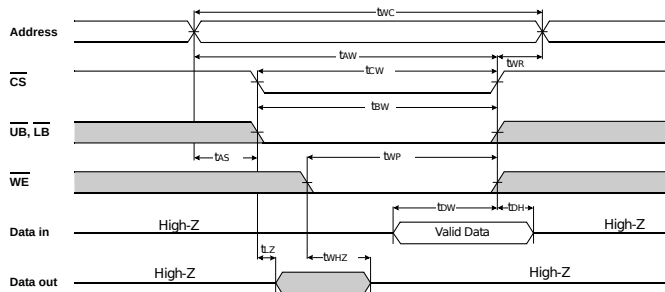TIMING WAVEFORM OF WRITE CYCLE ( $\overline{\text{CS}}$ =Controlled)

# Protocole d'accès à une SRAM : temps écriture

## Samsung K6R4016V1D, 256Kx16 Bit CMOS Static RAM

 TIMING WAVEFORM OF WRITE CYCLE ( $\overline{CS}$ -Controlled)

WRITE CYCLE\*

Parameter	Symbol	K6R4016V1D-08		K6R4016V1D-10		Unit
		Min	Max	Min	Max	
Write Cycle Time	t <sub>WC</sub>	8	-	10	-	ns
Chip Select to End of Write	t <sub>CW</sub>	6	-	7	-	ns
Address Set-up Time	t <sub>AS</sub>	0	-	0	-	ns
Address Valid to End of Write	t <sub>AW</sub>	6	-	7	-	ns
Write Pulse Width(OE High)	t <sub>WP</sub>	6	-	7	-	ns
Write Pulse Width(OE Low)	t <sub>WP1</sub>	8	-	10	-	ns
$\overline{UB}$ , $\overline{LB}$ Valid to End of Write	t <sub>BW</sub>	6	-	7	-	ns
Write Recovery Time	t <sub>WR</sub>	0	-	0	-	ns
Write to Output High-Z	t <sub>WHZ</sub>	0	4	0	5	ns
Data to Write Time Overlap	t <sub>DW</sub>	4	-	5	-	ns
Data Hold from Write Time	t <sub>DH</sub>	0	-	0	-	ns
End of Write to Output Low-Z	t <sub>OW</sub>	3	-	3	-	ns

\* The above parameters are also guaranteed at industrial temperature range.